

תרגול 10

Multicycle architecture

למה Multicycle בקצרה


- ב-singlecycle הפקודה הארוכה ביותר קובעת את אורך המחזור וזה בזבזני.
- דורש שחלק מרכיבי הזיכרון יהיו כפולים
- ב-multicycle:
 - חיסכון בזמן: כל פקודה תקח את מספר היחידות השעון הנחוצות לה.
 - חיסכון ברכיבים: שימוש באותו רכיב בשלבים שונים של הפקודה.

תהליך מימוש פקודות - תזכורת

- ראשית, מתארים מה הפקודה עושה בשלבים:
 - מעבר נתונים (מקורות ויעד) תוך שימת דגש על האופרנדים
 - זיכרון/רגיסטרים
 - פעולות אריתמטיות שנעשות
- שנית, מממשים
 - מימוש מעבר הנתונים במערכת הקיימת:
 - האם הקווים הקיימים מספקים או
 - צריך להוסיף קווים נוספים
 - מימוש הבקרה במערכת הקיימת:
 - **הוספת מצבים במכונת המצבים בהתאם לצורך**
 - קביעת ערכי הבקרה ביחידות הבקרה הקיימות
 - הוספת mux-ים במידת הצורך והגדרת קווי הבקרה שלהם
 - עדכון פונקציות קווי הבקרה הקיימים ע"י שילוב ערכי קווי הבקרה של הפקודה החדשה

הוספת הפקודה addi למחשב multicycle

- addi \$t1, \$t2, immediate

 

- תיאור:

1. הפקודה מובאת (ללא שינוי)
2. הפקודה מפוענחת ותוכן האוגרים נשלף (ללא שינוי)
3. הביצוע:

$$\text{ALUOut} = A + \text{sign-extend}(\text{IR}[15-0])$$

4. סיום הפקודה:

$$\text{Reg}[\text{IR}[20-16]] = \text{ALUOut}$$


תזכורת

Step name	Action for R-type instructions	Action for memory-reference instructions	Action for branches	Action for jumps
Instruction fetch	IR = Memory[PC]			
	PC = PC + 4			
Instruction decode/register fetch	A = Reg [IR[25-21]]			
	B = Reg [IR[20-16]]			
	ALUOut = PC + (sign-extend (IR[15-0]) << 2)			
Execution, address computation, branch/jump completion	ALUOut = A op B	ALUOut = A + sign-extend (IR[15-0])	if (A == B) then PC = ALUOut	PC = PC [31-28] (IR[25-0] << 2)
Memory access or R-type completion	Reg [IR[15-11]] = ALUOut	Load: MDR = Memory[ALUOut] or Store: Memory [ALUOut] = B		
Memory read completion		Load: Reg[IR[20-16]] = MDR		

הוספת הפקודה addi למחשב multicycle

- קווי זרימת המידע מספיקים
- שלושת השלבים הראשונים זהים לאלה שמבוצעים ע"י פקודות הגישה לזיכרון (lw,sw) לכן נעשה בהם שימוש: – במכונת המצבים נוסף addi על קשת המעבר בין מצב 1 ל-2.
- השלב הרביעי בביצוע הפקודה חדש ואינו מתאים למה שנתמך במכונת המצבים כרגע ולכן: – נוסף מצב חדש (מספר 10) שיטפל בביצועו:
 - אליו נגיע ממצב 2 אם הפקודה היא addi.
 - ממנו נחזור למצב 0
- הביצוע ישלח ערכי בקרה מתאימים כדי שתוצאת ה-ALU היינו ALUOut תישמר במאגר האוגרים באוגר שמספרו מצוי במקומות 16-20 בפקודה.


הוספת הפקודה addi למחשב multicycle

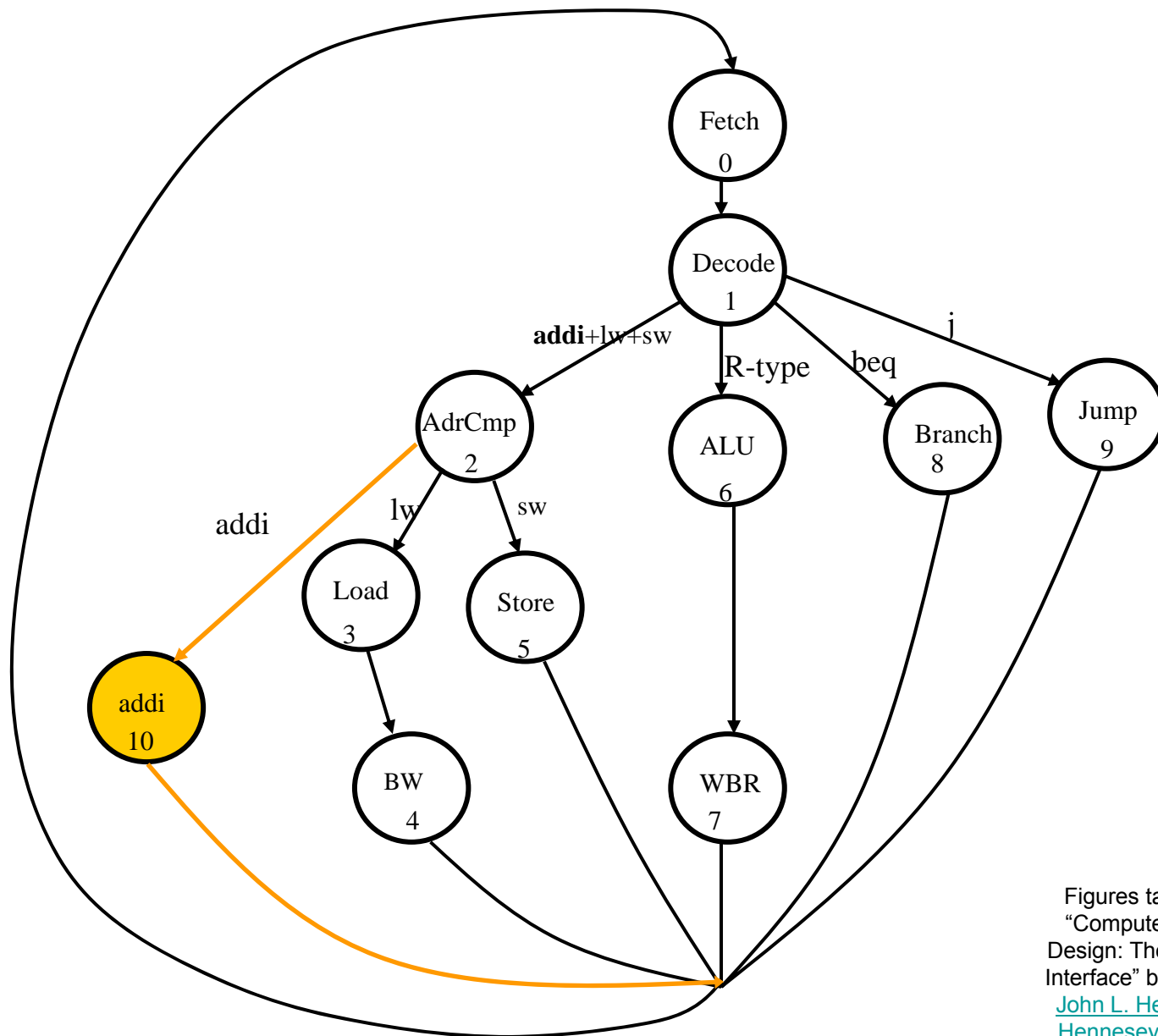

אלון שקלר – אוניברסיטת תל אביב

Figures taken from the book:
"Computer Organization and
Design: The Hardware/Software
Interface" by [David A. Patterson](#),
[John L. Hennessy](#) and [John L.
Hennessy](#). Morgan Kaufmann
Publishers Inc. – All rights reserved


Control signals for *addi*

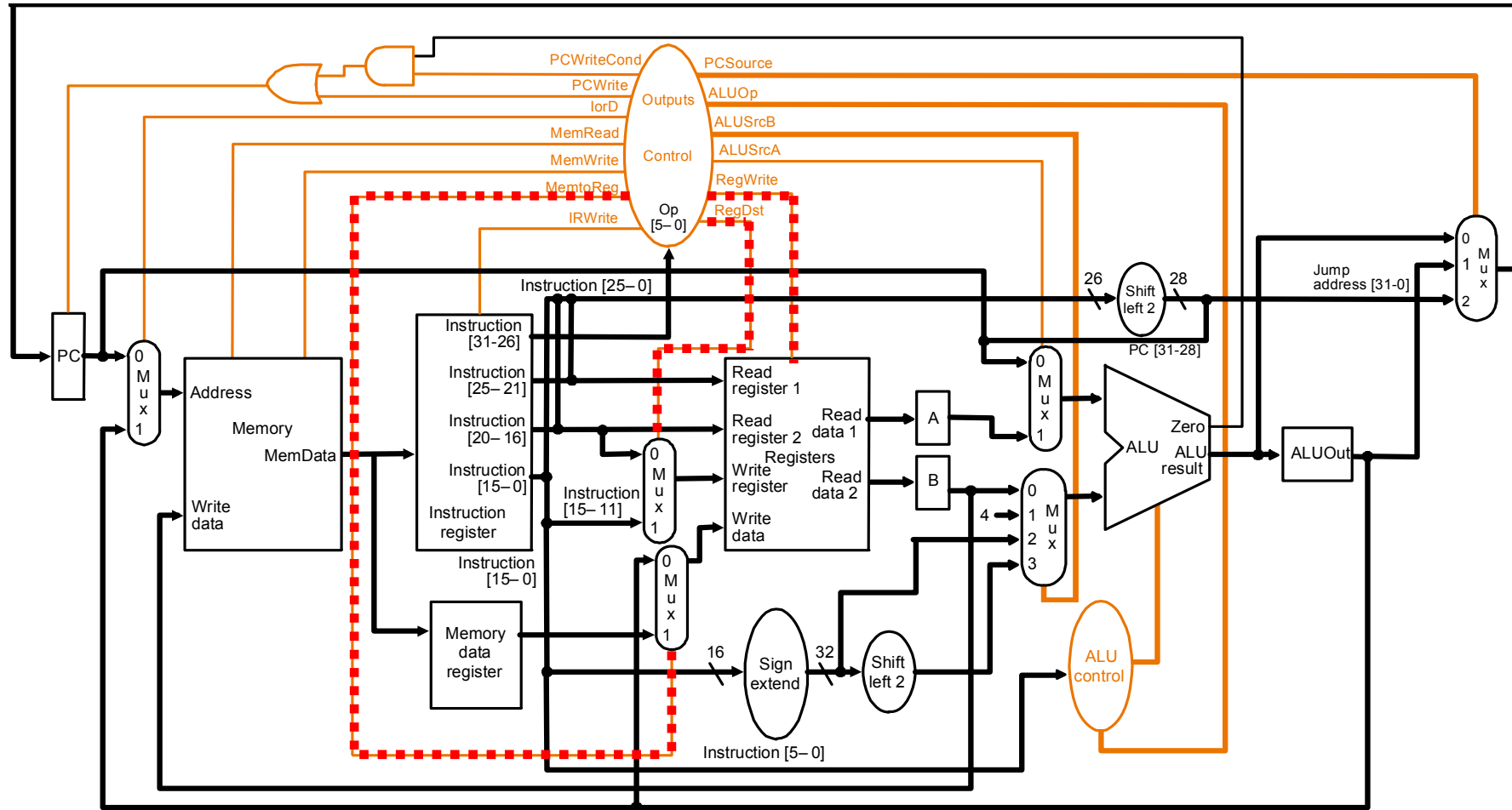

ערכי קווי הבקרה

- עבור המצבים הקיימים אין שינויים בערכי הבקרה משום שלא הורחב אף MUX קיים ולא נוספו MUX-ים חדשים.
- לכן נותר רק לציין את ערכי הבקרה עבור המצב החדש שהוספנו.
- במצב החדש נשמרת תוצאת החיבור שנתונה ב-
ALUOut באוגר שמספרו נתון בסיביות 16-20
– שמירה באוגר rt \leftarrow RegWrite=1, RegDst = 0
– הערך שנשמר מגיע מ-ALUOut \leftarrow MemtoReg=0

הוספת הפקודה add למחשב multicycle

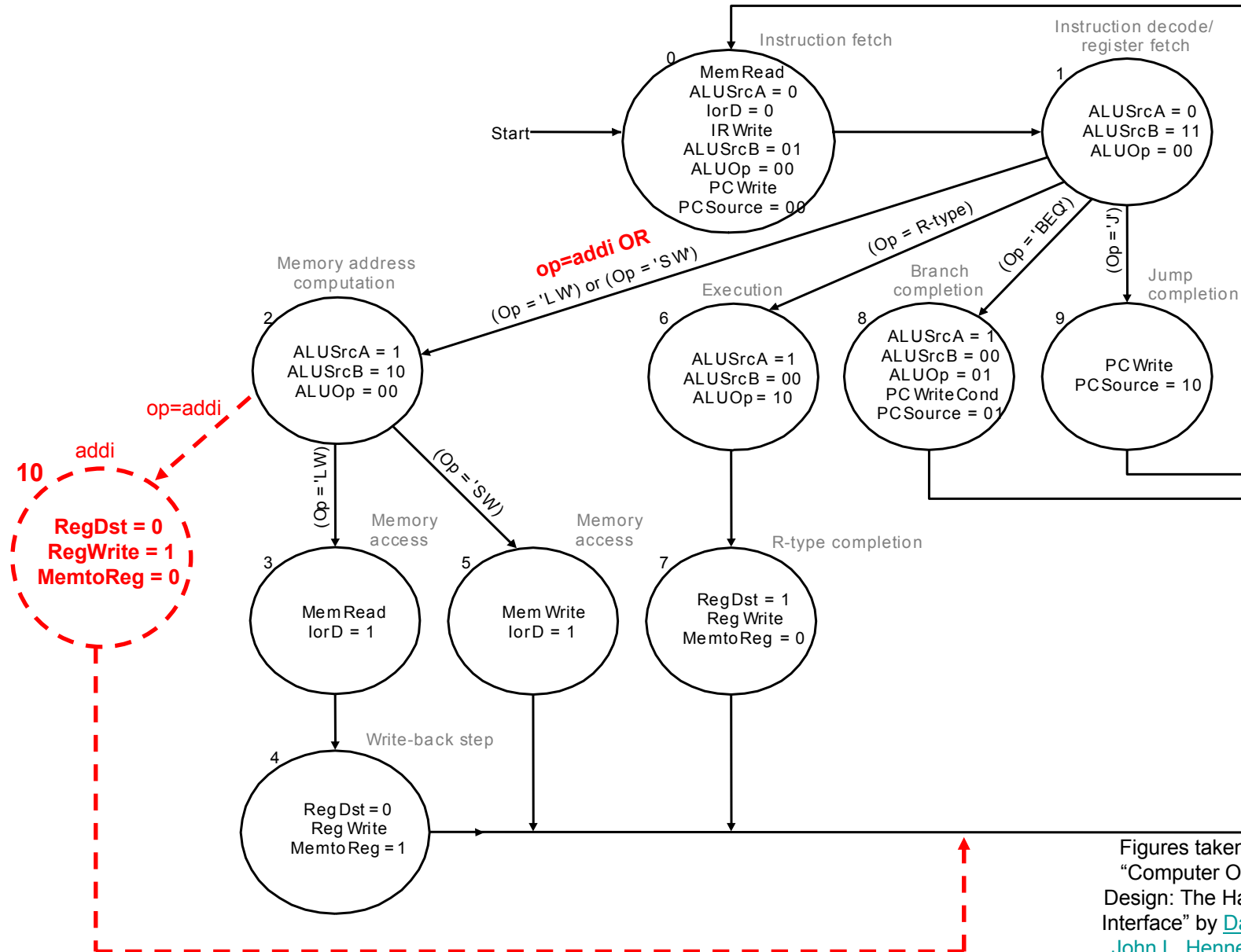


Figures taken from the book:
 "Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface" by [David A. Patterson](#), [John L. Hennessy](#) and [John L. Hennessy](#). Morgan Kaufmann Publishers Inc. – All rights reserved

הוספת הפקודה jal למחשב multicycle

- קווי הנתונים (והבקרה) אינם מספיקים משום שיש להוסיף:
 - את PC כקלט ל-MemToReg mux
 - 31 כקלט ל-RegDst mux
- במכונת המצבים יש להוסיף מצב שמבצע בפועל את פעולת ה-jal ואז חוזר למצב 0


הוספת הפקודה jal למחשב multicycle

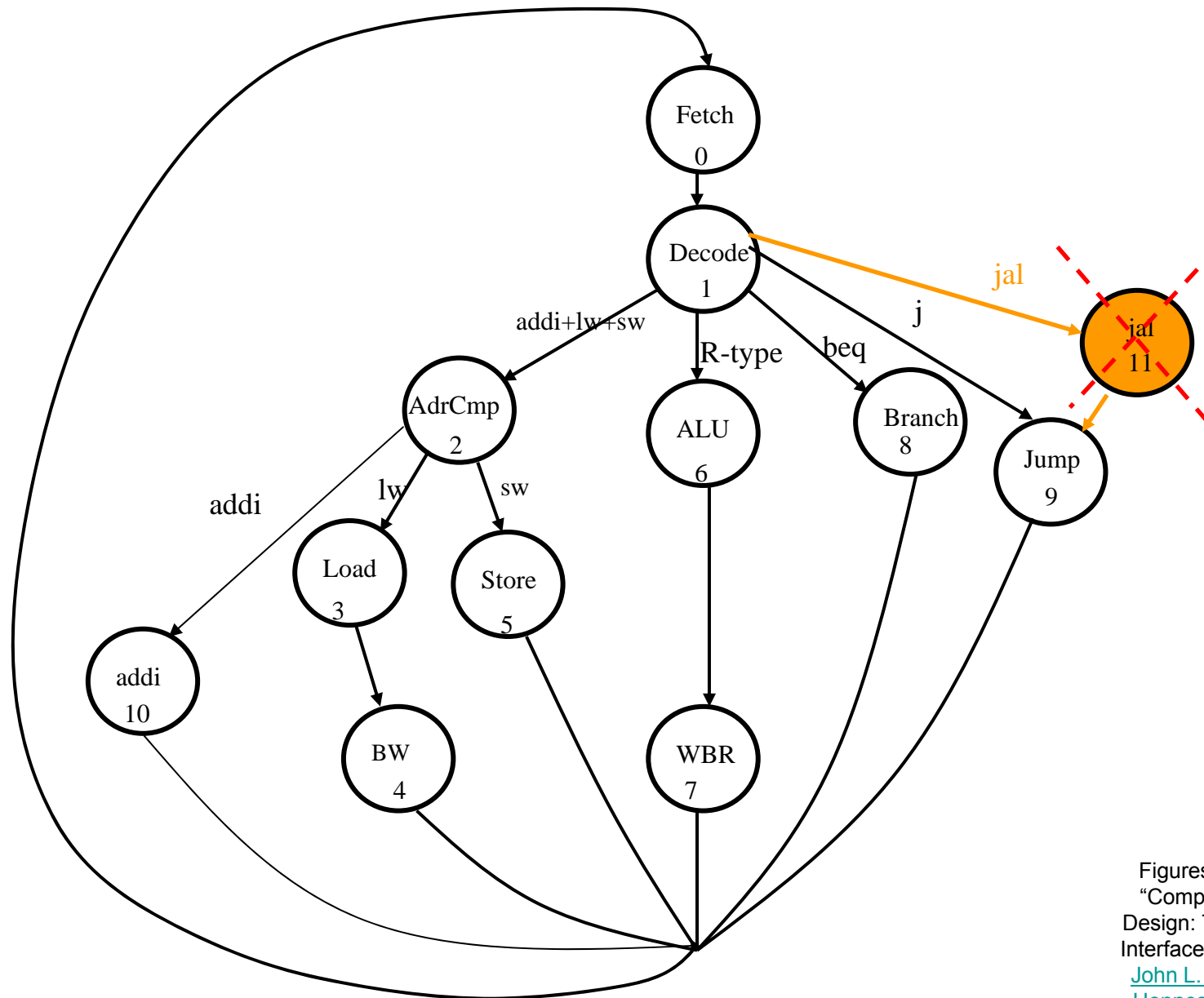

אלון שקלר – אוניברסיטת תל אביב

Figures taken from the book:
“Computer Organization and
Design: The Hardware/Software
Interface” by [David A. Patterson](#),
[John L. Hennessy](#) and [John L.
Hennessy](#). Morgan Kaufmann
Publishers Inc. – All rights reserved


הוספת הפקודה jal למחשב multicycle

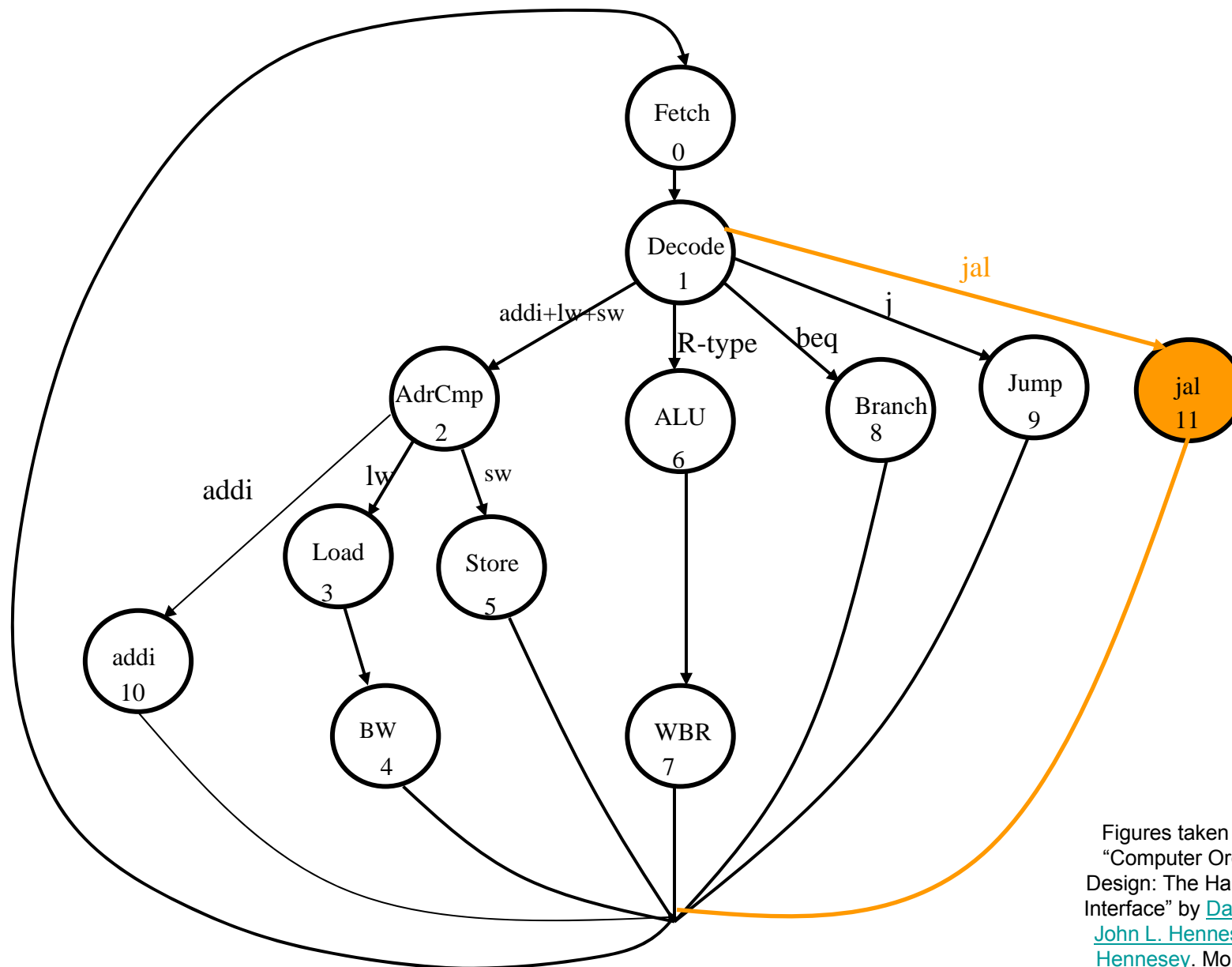

אלון שקלר – אוניברסיטת תל אביב

Figures taken from the book:
"Computer Organization and
Design: The Hardware/Software
Interface" by [David A. Patterson](#),
[John L. Hennessy](#) and [John L.
Hennessy](#). Morgan Kaufmann
Publishers Inc. – All rights reserved

jal command – datapath additions

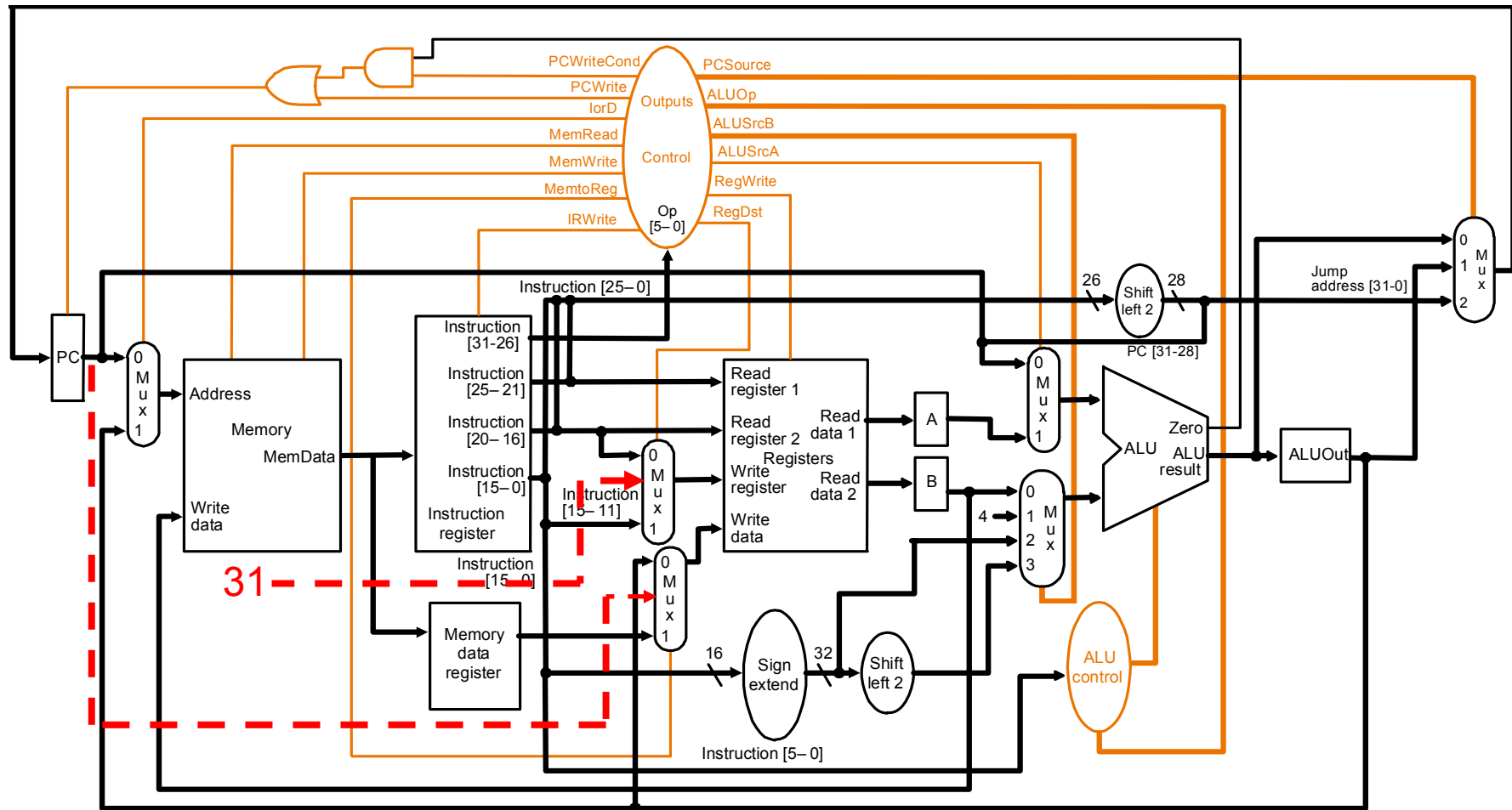

jal command – control path additions

- נשים לב שה-MUXים: RegDst, MemtoReg הורחבו ל-3 כניסות ולכן כניסות הבקרה שלהם תהיינה מורכבות מ-2 קווים.
- נגדיר את אפשרויות קווי הבקרה כך שלערכים המתאימים לערכים הישנים יהיה ב-MUX החדש 0 מוביל.
- ערך הבקרה החדש בשניהם הוא 10.

RegDst	
Control Code	Selected input
00	Bits 16-20
01	Bits 11-15
10	31

MemtoReg	
Control Code	Selected input
00	ALUOut
01	MDR
10	PC

jal command – control path additions

- יש לעדכן את ערכי הבקרה בכל המצבים בהתאם לערכי הבקרה החדשים.
- כמו כן יש להוסיף מצב חדש שמבצע את פעולת ה-jal:


– כותב ל-PC את כתובת הקפיצה:

PCWrite=1, PCSource=10

– כותב ל-\$ra את כתובת החזרה (PC):

RegWrite=1, RegDst=10, MemtoReg=10

מכונת המצבים המעודכנת

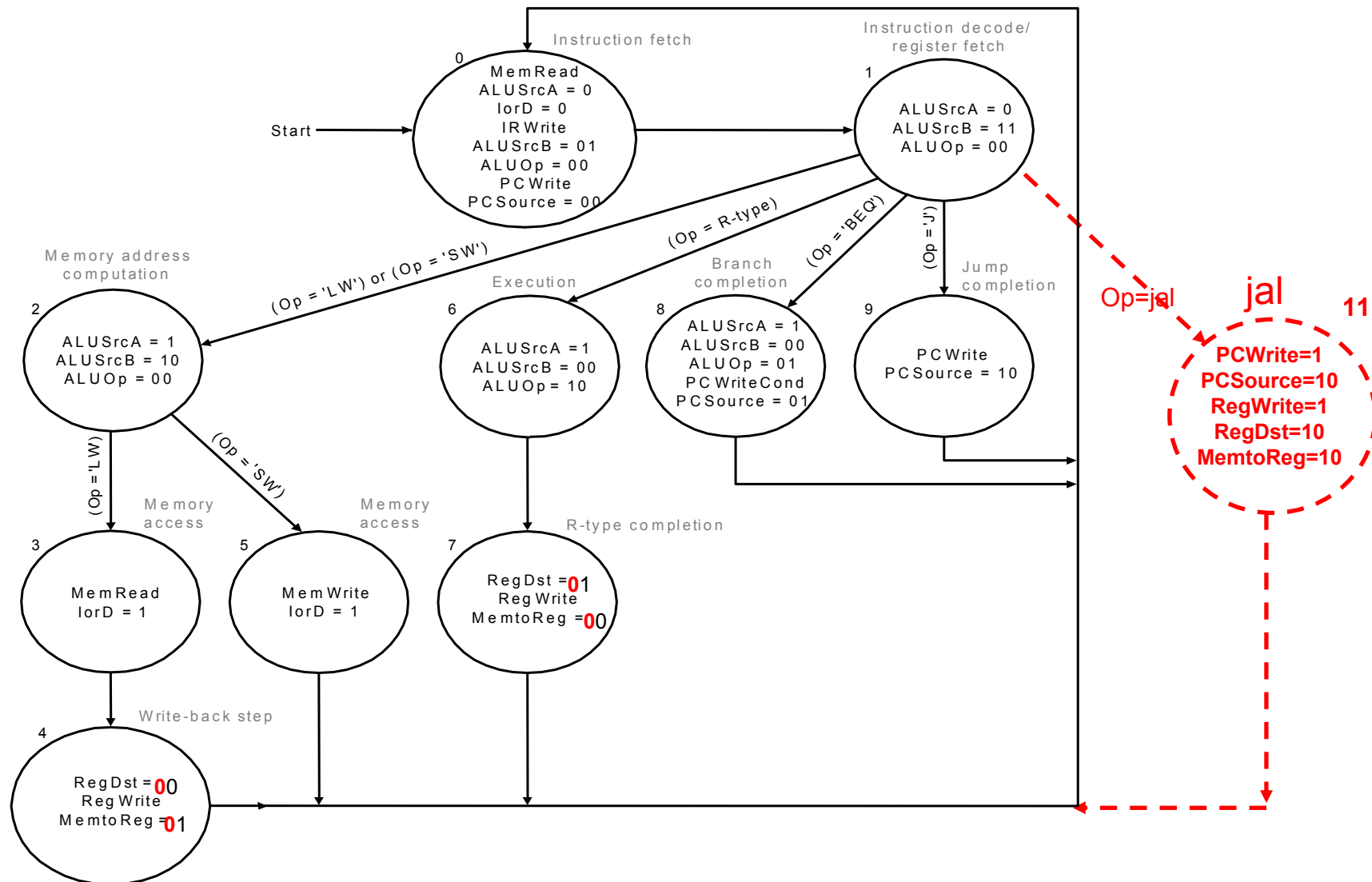

דוגמא נוספת

- נגדיר את הפקודה wai (where am i):
– הכנס את תוכן אוגר ה-PC של הפקודה (היינו תוכנו בעת ביצוע wai) אל האוגר שמצוין בשדה ה- rt בפקודה
- הנחות:
– קווי מעבר הנתונים יישארו ללא שינוי
– וכמובן, מחזור שעון אחד קצר מכדי לאפשר גם פעולה אריתמטית ב-ALU וגם גישה למאגר הרגיסטרים אם אחד תלוי בתוצאת האחר

הפקודה wai

מהלך הפקודה:

1. הפקודה מובאת (ללא שינוי)
2. הפקודה מפוענחת ותוכן האוגרים נשלף (ללא שינוי)
3. הביצוע:

* היות ובשלב הראשון ה-PC מקודם ב-4 יש להחסיר ממנו 4 לפני הכנסתו לרגיסטר המבוקש:


a. $ALUOut = PC - 4$

b. $Reg[IR[16-20]] = ALUOut$

הפקודה wai

- מבחינת קווי הנתונים אין שינוי (לפי הנחה)
- מבחינת מכונת המצבים נוסיף שני מצבים חדשים:
 - 12 אחראי על חיסור 4 מ-PC והצבתו לתוך ALUOut
 - ו-13 שאחראי על הצבת ALUOut לרגיסטר המבוקש
- אל מצב 12 נגיע ממצב 1 במקרה והפקודה היא wai
- אל מצב 13 נגיע ממצב 12 ללא התניה
- ממצב 13 נחזור למצב 0

הוספת הפקודה wai למחשב multicycle

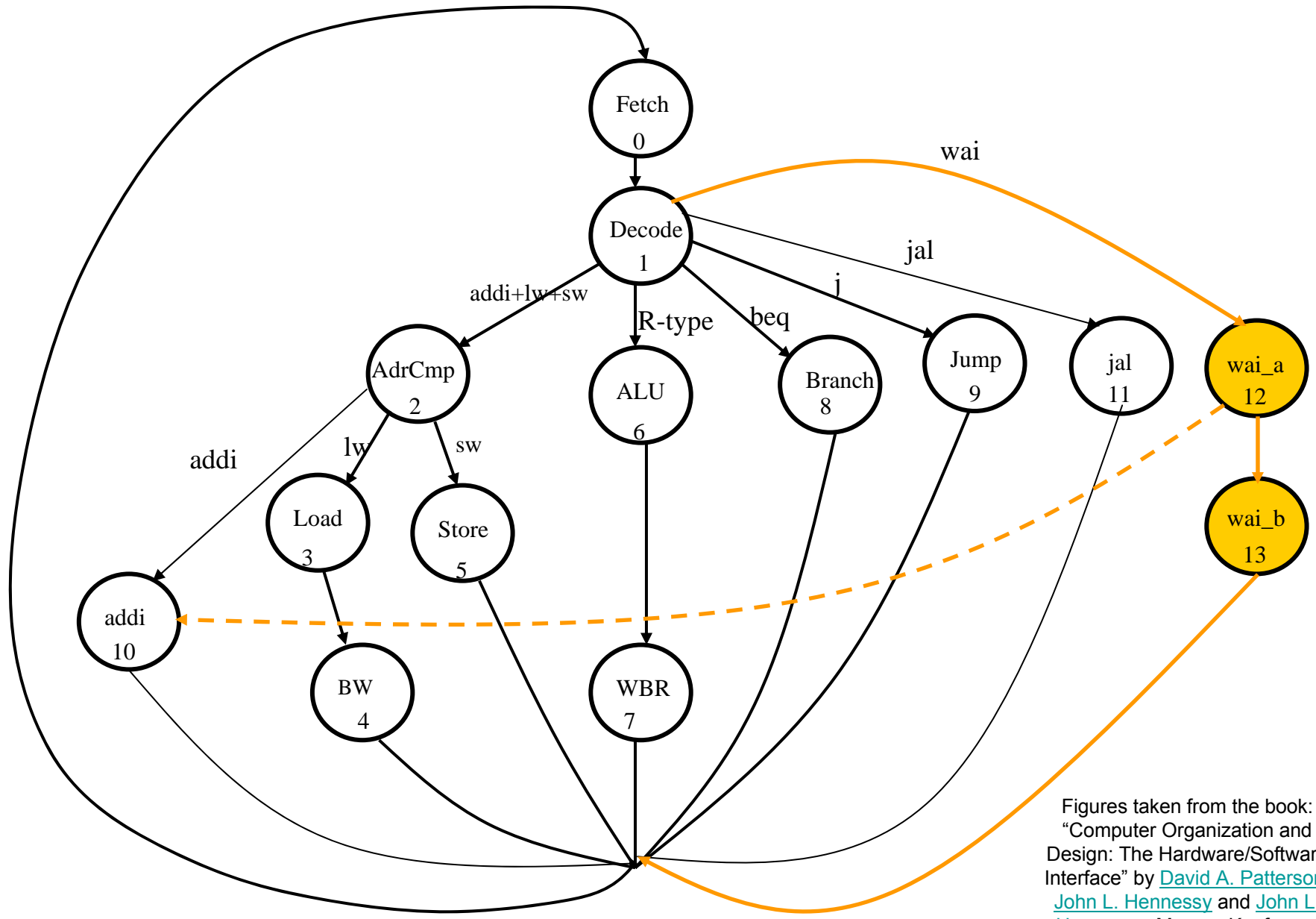

Figures taken from the book:
 "Computer Organization and
 Design: The Hardware/Software
 Interface" by [David A. Patterson](#),
[John L. Hennessy](#) and [John L.
 Hennessy](#). Morgan Kaufmann
 Publishers Inc. – All rights reserved

הפקודה wai – ערכי הבקרה

- מצב 12 אחראי על חיסור 4 מ-PC והצבתו לתוך ALUOut כלומר:

– האופרנדים ל-ALU הם האוגר PC והקבוע 4:

ALUSrcA=0, ALUSrcB=01

– הפעולה שמתבצעת היא חיסור:

ALUop=01

- מצב 13 אחראי על הצבת תוצאת החיסור לתוך האוגר המבוקש (סיביות 16-20):

– RegDst=(0)0, MemtoReg=(0)0, RegWrite=1

בהנחה שפקודה זו היא מתווספת אחרי jal

הפקודה wai – מכונת המצבים

